

# Principes de fonctionnement des machines binaires

2019/2020

**Pierluigi Crescenzi**


Université de Paris, IRIF




- Tests et examens
  - CC : résultat des tests en TD / TP (semaine 4 et **semaine 10 ou 11**)
  - E0 : partiel (samedi 26 octobre)
  - E1 : examen (19 décembre de 8h30 à 11h:30)
    - Examen écrit
  - E2 : examen fin juin
- Notes finales
  - Note session 1 : 25% CC + 25% E0 + 50% E1
  - Note session 2 :  $\max( E2, 33\% \text{ CC} + 67\% E2 )$
- Rappel
  - Pas de note  $\Rightarrow$  pas de moyenne  $\Rightarrow$  pas de semestre
- Site web
  - [moodlesupd.script.univ-paris-diderot.fr](http://moodlesupd.script.univ-paris-diderot.fr)

- Numération et arithmétique
- Numération et arithmétique en machine
- Numérisation et codage (texte, images)
- Compression, cryptographie, contrôle d'erreur
- Logique et calcul propositionnel
- **Circuits numériques**

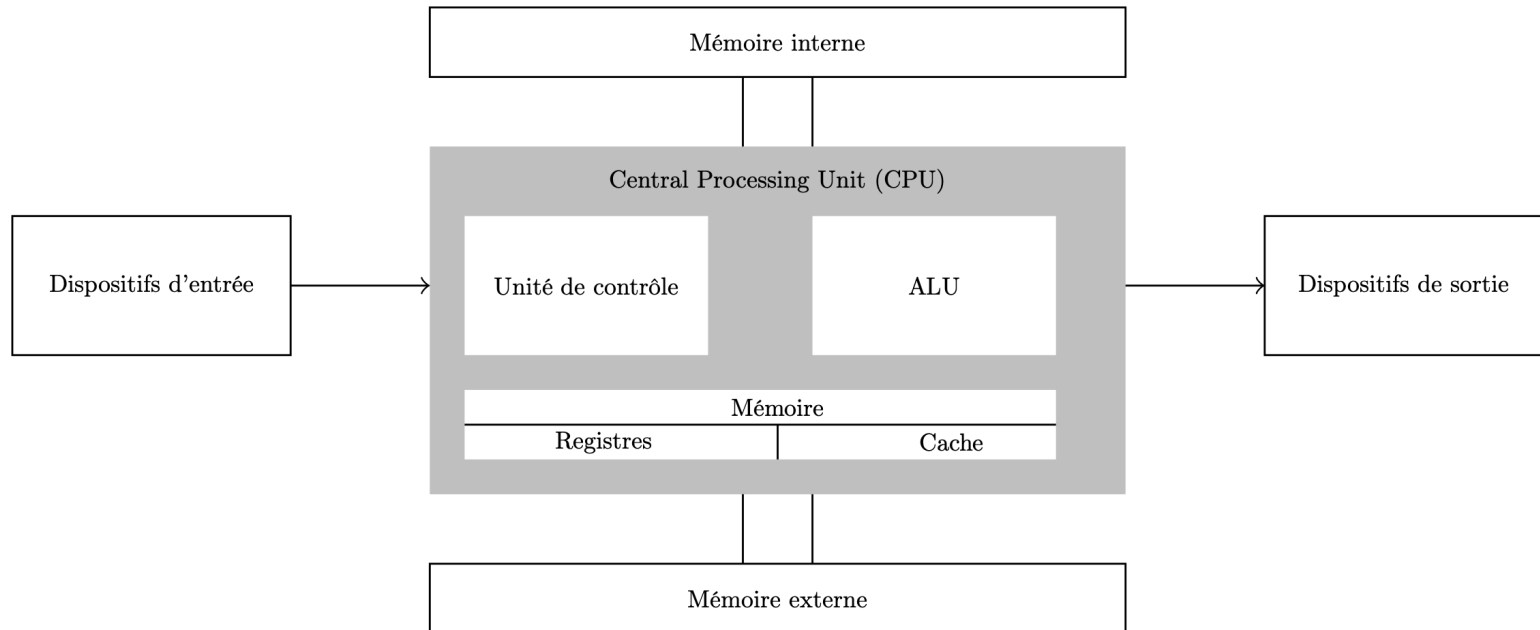- De quoi sont constitués (principalement pour ce qui nous concerne) les ordinateurs ?
  - D'un processeur effectuant des opérations élémentaires (CPU)
  - D'une mémoire interne
    - Les deux s'échangeant des informations continument
  - D'une mémoire externe et de dispositifs d'entrée et de sortie



- L'**unité arithmétique et logique** (en anglais Arithmetic-Logic Unit, **ALU**) est l'organe de l'ordinateur chargé d'effectuer les calculs
- Les ALU élémentaires calculent sur des nombres entiers, et peuvent effectuer les opérations communes, que l'on peut séparer en quatre groupes
  - Arithmétiques : addition, soustraction, changement de signe, ...
  - Logiques : compléments à un, à deux, et, ou, ou-exclusif, non, non-et, ...
  - Comparaisons : test d'égalité, supérieur, inférieur, et leur équivalents « ou égal »
  - Éventuellement des décalages et rotations (mais parfois ces opérations sont externalisées)
- Certaines ALU sont spécialisées dans la manipulation des nombres à virgule flottante
- Certaines ALU, le plus souvent de la classe des FPU, sont susceptibles d'offrir des fonctions avancées

 


- Deux entrées  $A$  et  $B$  sur lesquelles on présente les données à traiter
- L'entrée  $M$  désigne l'opération à effectuer
- La sortie  $R$  est le résultat de l'opération
- La sortie  $D$  les éventuels drapeaux
  - Carry-out
  - Zéro
  - Négatif
  - Overflow

- Exemple : ALU 74181

| Fonction |    |    |    | M = 1                                | M = 0   |   |
|----------|----|----|----|--------------------------------------|---|---|
| S3       | S2 | S1 | S0 | Opération logique                    | Cn = 0  | Cn = 1  |
| 0        | 0  | 0  | 0  | $F = \text{non } A$                  | $F = A$   | $F = A + 1$   |
| 0        | 0  | 0  | 1  | $F = \text{non } (A \text{ ou } B)$  | $F = A \text{ ou } B$                                     | $F = (A \text{ ou } B) + 1$                                   |
| 0        | 0  | 1  | 0  | $F = (\text{non } A) \text{ et } B$  | $F = A \text{ ou } (\text{non } B)$                       | $F = (A \text{ ou } (\text{non } B)) + 1$                     |
| 0        | 0  | 1  | 1  | $F = 0$                              | $F = -1$  | $F = 0$   |
| 0        | 1  | 0  | 0  | $F = \text{non } (A \text{ et } B)$  | $F = A + (A \text{ et } (\text{non } B))$                 | $F = A + (A \text{ et } (\text{non } B)) + 1$                 |
| 0        | 1  | 0  | 1  | $F = \text{non } B$                  | $F = (A \text{ ou } B) + (A \text{ et } (\text{non } B))$ | $F = (A \text{ ou } B) + (A \text{ et } (\text{non } B)) + 1$ |
| 0        | 1  | 1  | 0  | $F = A \text{ xor } B$               | $F = A - B - 1$   | $F = A - B$   |
| 0        | 1  | 1  | 1  | $F = A \text{ et } (\text{non } B)$  | $F = (A \text{ et } (\text{non } B)) - 1$                 | $F = A \text{ et } (\text{non } B)$                           |
| 1        | 0  | 0  | 0  | $F = (\text{non } A) \text{ ou } B$  | $F = A + (A \text{ et } B)$                               | $F = (A + (A \text{ et } B)) + 1$                             |
| 1        | 0  | 0  | 1  | $F = \text{non } (A \text{ xor } B)$ | $F = A + B$   | $F = A + B + 1$   |
| 1        | 0  | 1  | 0  | $F = B$                              | $F = (A \text{ ou } (\text{non } B)) + (A \text{ et } B)$ | $F = A \text{ ou } (\text{non } B) + (A \text{ et } B) + 1$   |
| 1        | 0  | 1  | 1  | $F = A \text{ et } B$                | $F = (A \text{ et } B) - 1$                               | $F = A \text{ et } B$   |
| 1        | 1  | 0  | 0  | $F = 1$                              | $F = A + (A \ll 1)$                                       | $F = A + A + 1$   |
| 1        | 1  | 0  | 1  | $F = A \text{ ou } (\text{non } B)$  | $F = (A \text{ ou } B) + A$                               | $F = (A \text{ ou } B) + A + 1$                               |
| 1        | 1  | 1  | 0  | $F = A \text{ ou } B$                | $F = (A \text{ ou } (\text{non } B)) + A$                 | $F = A (\text{non } B) \text{ plus } A \text{ plus } 1$       |
| 1        | 1  | 1  | 1  | $F = A$                              | $F = A - 1$   | $F = A$   |

- Multiplexeur

 - Permet de sélectionner une entrée par son numéro et de la reproduire en sortie
- Fonction  $\{0, 1\}^m \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  ou  $m = 2^n$



- $O = L_{S_1 S_0}$



- Multiplexeur :  $m = 2$  et  $n = 1$
- Table de vérité

| $L_0$ | $L_1$ | $S_0$ | $O$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1   |

- Multiplexeur :  $m = 2$  et  $n = 1$

- Table de vérité

| $L_0$ | $L_1$ | $S_0$ | $O$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1   |

- Table de Karnaugh

|       |   | $L_0L_1$ |    |    |    |
|-------|---|----------|----|----|----|
|       |   | 00       | 01 | 11 | 10 |
| $S_0$ | 0 | 0        | 0  | 1  | 1  |
|       | 1 | 0        | 1  | 1  |    |

- Multiplexeur :  $m = 2$  et  $n = 1$

- Table de vérité

| $L_0$ | $L_1$ | $S_0$ | $O$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1   |

- Table de Karnaugh

|       |   |          |    |    |    |
|-------|---|----------|----|----|----|
|       |   | $L_0L_1$ |    |    |    |
|       |   | 00       | 01 | 11 | 10 |
| $S_0$ | 0 | 0        | 0  | 1  | 1  |
|       | 1 | 0        | 1  | 1  |    |

- Expression


- $O = (\neg S_0 \wedge L_0) \vee (S_0 \wedge L_1)$

- Multiplexeur :  $m = 2$  et  $n = 1$

- Table de vérité

| $L_0$ | $L_1$ | $S_0$ | $O$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0   |
| 0     | 1     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1   |

- Circuit

 

- Table de Karnaugh


|       |   | $L_0L_1$ |    |    |    |
|-------|---|----------|----|----|----|
|       |   | 00       | 01 | 11 | 10 |
| $S_0$ | 0 | 0        | 0  | 1  | 1  |
|       | 1 | 0        | 1  | 1  |    |

- Expression

$$O = (\neg S_0 \wedge L_0) \vee (S_0 \wedge L_1)$$

- 3 bits
  - 2 opérations
    - Et bit à bit
    - Addition

 - 3 bits
  - 2 opérations
    - Et bit à bit
    - Addition
  - Et bit à bit : circuit



- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Table de vérité

| $p$ | $q$ | $r_{in}$ | $s$ | $r_{out}$ |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0         |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0         |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1         |

- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Table de vérité
- Table de Karnaugh de  $s$

| $p$ | $q$ | $r_{in}$ | $s$ | $r_{out}$ |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0         |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0         |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1         |

|          |   |      |    |    |    |
|----------|---|------|----|----|----|
|          |   | $pq$ |    |    |    |
|          |   | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $r_{in}$ | 0 | 0    | 1  | 0  | 1  |
|          | 1 | 1    | 0  | 1  | 0  |



- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Table de vérité
- Table de Karnaugh de  $s$

| $p$ | $q$ | $r_{in}$ | $s$ | $r_{out}$ |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0         |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0         |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1         |

|          |   |      |    |    |    |
|----------|---|------|----|----|----|
|          |   | $pq$ |    |    |    |
|          |   | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $r_{in}$ | 0 | 0    | 1  | 0  | 1  |
|          | 1 | 1    | 0  | 1  | 0  |

- Expression de  $s$

$$\blacksquare s = (\neg p \wedge (q \oplus r_{in})) \vee (p \wedge \neg(q \oplus r_{in})) = p \oplus q \oplus r_{in}$$

- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Table de vérité

| $p$ | $q$ | $r_{in}$ | $s$ | $r_{out}$ |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0         |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0         |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1         |

- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Table de vérité
- Table de Karnaugh de  $r$

| $p$ | $q$ | $r_{in}$ | $s$ | $r_{out}$ |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0         |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0         |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1         |

|          |   |      |    |    |    |
|----------|---|------|----|----|----|
|          |   | $pq$ |    |    |    |
|          |   | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $r_{in}$ | 0 | 0    | 0  | 1  | 0  |
|          | 1 | 0    | 1  | 1  | 1  |

- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Table de vérité
- Table de Karnaugh de  $r$


| $p$ | $q$ | $r_{in}$ | $s$ | $r_{out}$ |
|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 0   | 0   | 0        | 0   | 0         |
| 0   | 0   | 1        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 0        | 1   | 0         |
| 0   | 1   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 0   | 0        | 1   | 0         |
| 1   | 0   | 1        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 0        | 0   | 1         |
| 1   | 1   | 1        | 1   | 1         |

|          |   |      |    |    |    |
|----------|---|------|----|----|----|
|          |   | $pq$ |    |    |    |
|          |   | 00   | 01 | 11 | 10 |
| $r_{in}$ | 0 | 0    | 0  | 1  | 0  |
|          | 1 | 0    | 1  | 1  | 1  |


- Expression de  $r$

- $r_{out} = (q \wedge r_{in}) \vee (p \wedge r_{in}) \vee (p \wedge q)$

 
- Additionneur complet
  - Il permet de réaliser l'addition des deux bits  $p$  et  $q$  et la prise en compte d'une retenue éventuelle
- Circuit




- Additionneur (3 bits)

 

- Additionneur (3 bits)

 

- ALU

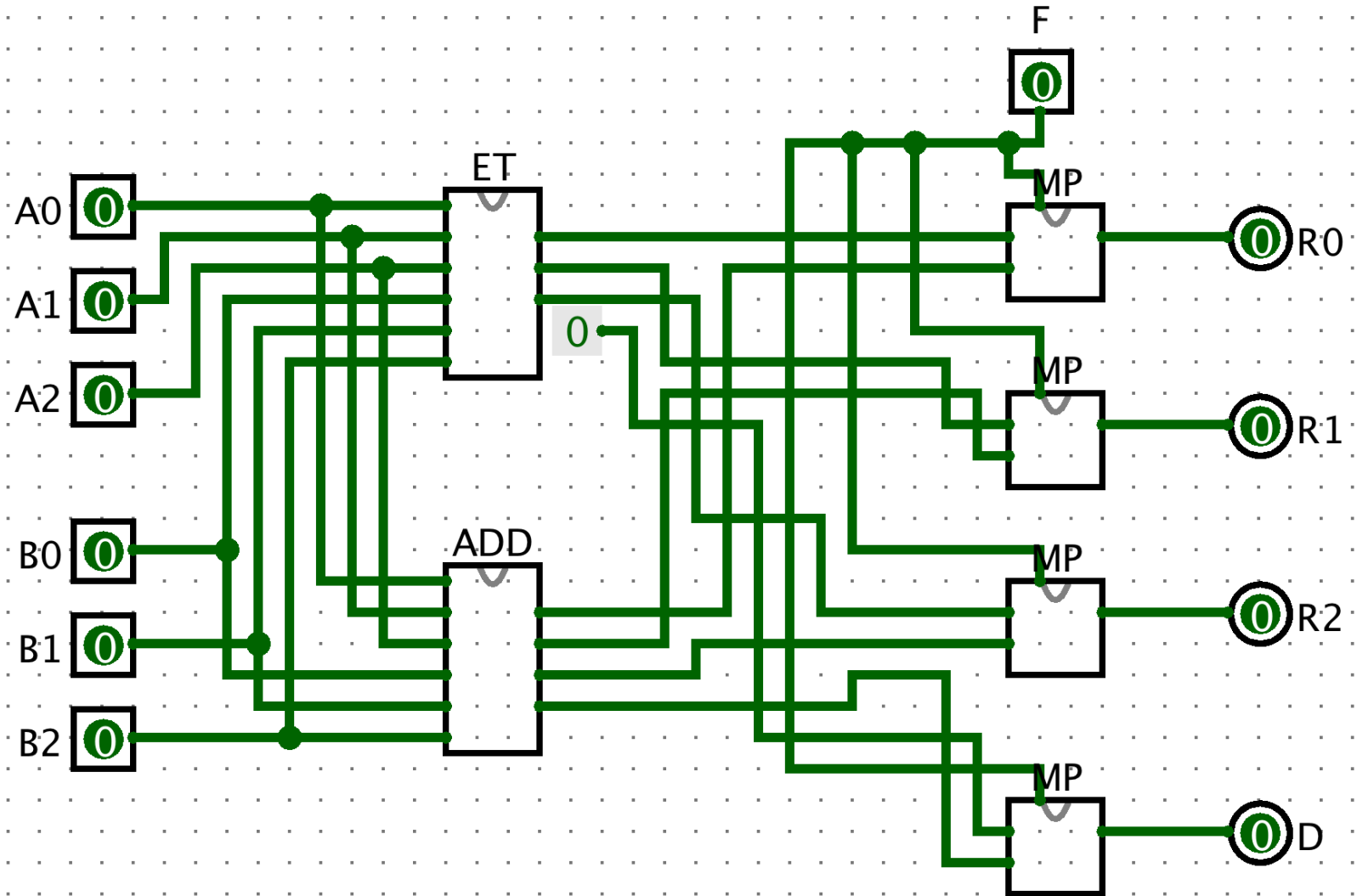


- Question : ajouter l'opération de soustraction




- Les ordinateurs sont des circuits complexes mais dont le principe de fonctionnement est assez simple
  - Le cœur est le processeur dont le rôle est d'exécuter des instructions en provenance de la mémoire
  - Une instruction est lue depuis la mémoire et interprétée en
    - Lisant des valeurs depuis la mémoire
    - Sélectionnant la partie du circuit permettant de réaliser la fonction booléenne correspondante
    - Écrivant le résultat en mémoire
  - Les instructions sont codées
    - Le code permet par l'intermédiaire d'un décodeur de sélectionner le circuit qui réalisera le calcul
    - Les codes sont des mots binaires
      - Par exemple pour un processeur de la famille Little Computer 3, la négation du registre R1 se code sur 16 bits par  
1001001001111111

- Les ordinateurs actuels ont de nombreuses unités de mémorisation (vives) dont
  - Les **registres** : très rapides (1ns) mais en nombre ridicule (<100)
    - L'unité est le mot (couramment 64 bits)
    - Chaque registre a un **nom** qui lui est propre
  - Les **caches** (cache) : relativement rapide (10ns) mais de taille assez faible (Ko-Mo)
  - La **mémoire vive** (RAM) : relativement lente (50ns) mais plus volumineuse (Go)
    - L'unité est l'octet
    - Chaque octet a une **adresse** qui lui est propre

- Une instruction du langage machine est directement interprétable par le processeur
  - La collection des instructions disponibles est appelé **jeu d'instructions**
  - Une **instruction** contient plusieurs informations codées
    - Le **code de l'instruction** à réaliser (correspond essentiellement à la désignation des circuits nécessaires)
    - Les **adresses des opérandes** dans les unités de mémoire
  - Exemple : addition

 

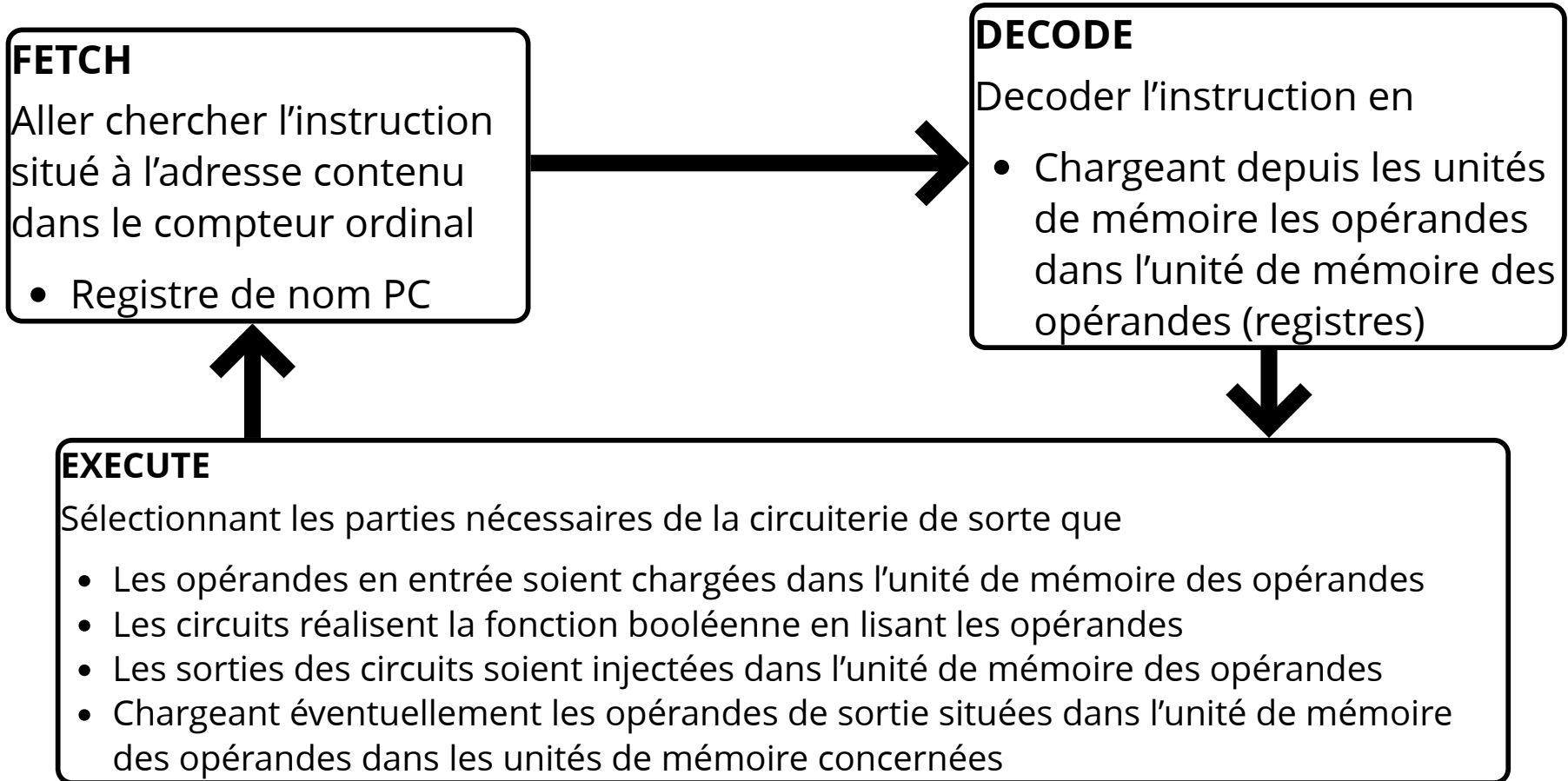- L'exécution d'une instruction consiste en les opérations




- Passer à l'instruction suivante (généralement passage en séquence, mais parfois saut "if-then")


- Il existe différents modes d'adressages en mémoire (différentes façons de désigner une valeur)
  - Le mode **registre** : la valeur de l'opérande est le numéro d'un registre dans lequel la valeur est stockée
  - Le mode **immédiat** : la valeur de l'opérande est la valeur qui devra être utilisée
  - Le mode **direct** : la valeur de l'opérande est l'adresse d'un emplacement en mémoire dans lequel la valeur est stockée
  - Le mode **indexé** ou **relatif** : la valeur de l'opérande est l'adresse relative d'un emplacement mémoire dans lequel la valeur est stockée (le point d'origine est en général contenu dans un registre spécial)
  - Le mode **indirect** : la valeur de l'opérande est l'adresse d'un emplacement dans lequel est stockée l'adresse d'un emplacement dans lequel est stockée la valeur

- Mode registre
  - Négation (code 1001)


|      |     |     |  |
|------|-----|-----|--|
| 1001 | dst | src |  |
|------|-----|-----|--|

 

- Mode immédiat
  - Addition (code 0001)

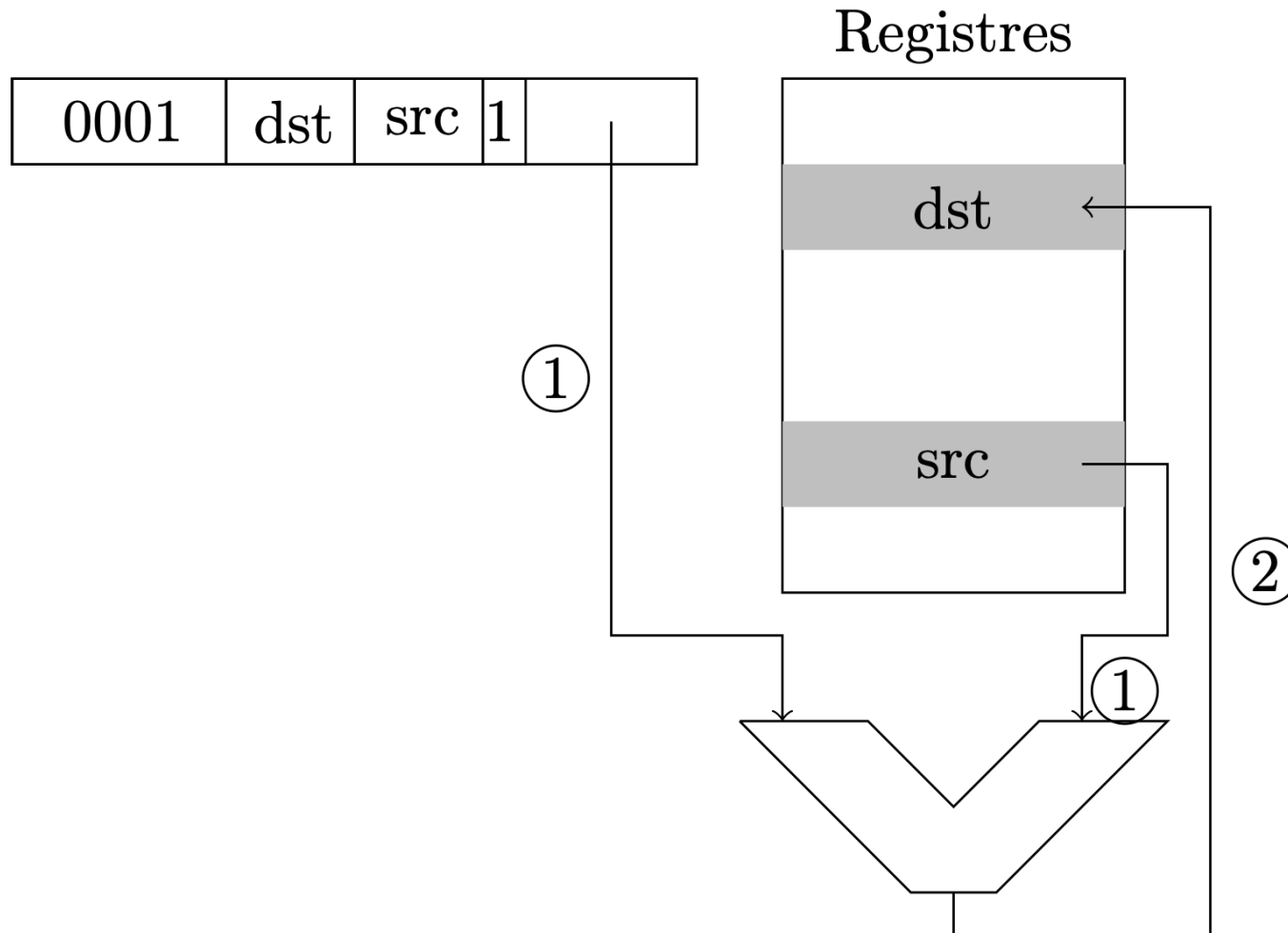


- Mode relatif
  - Charge (code 0010)

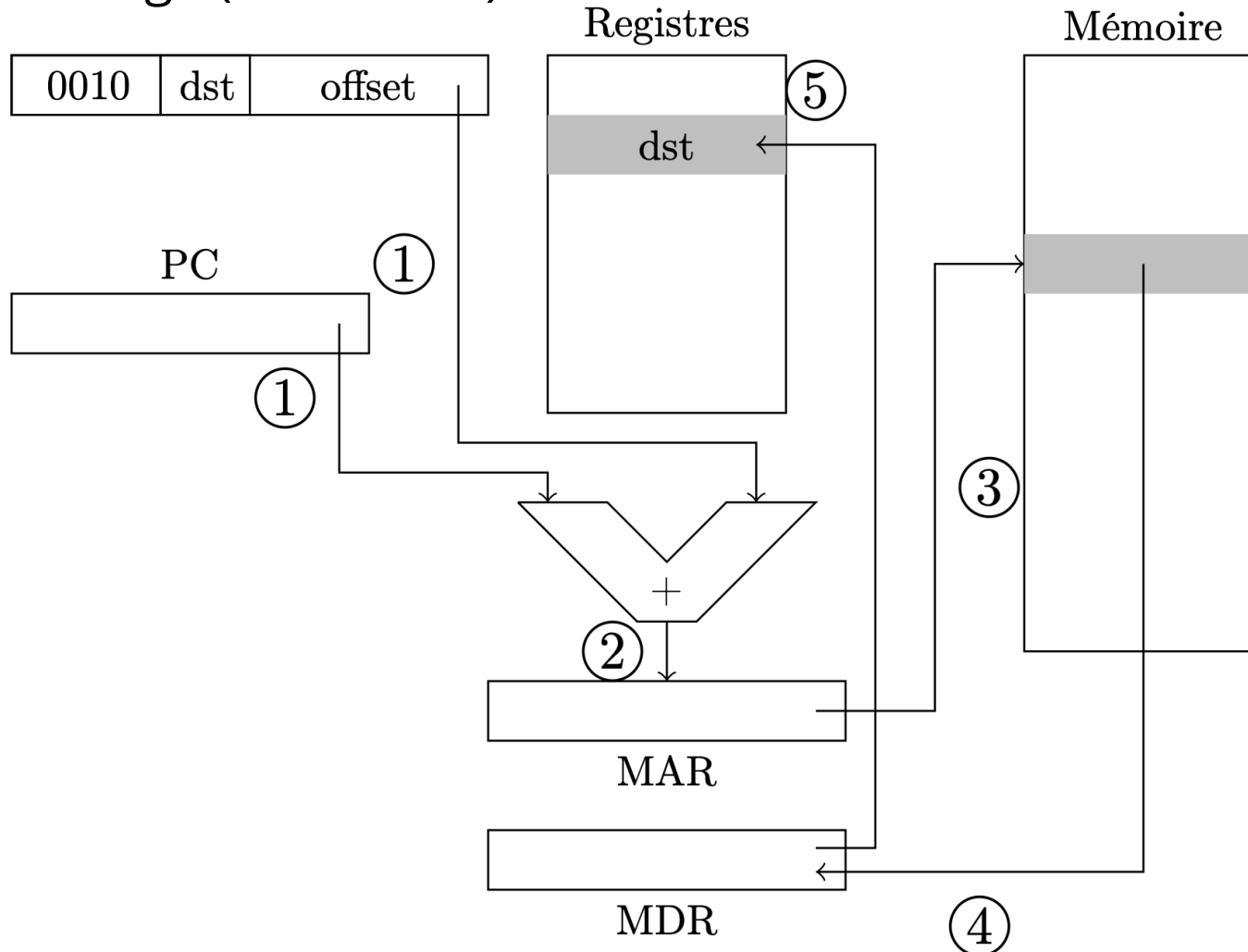



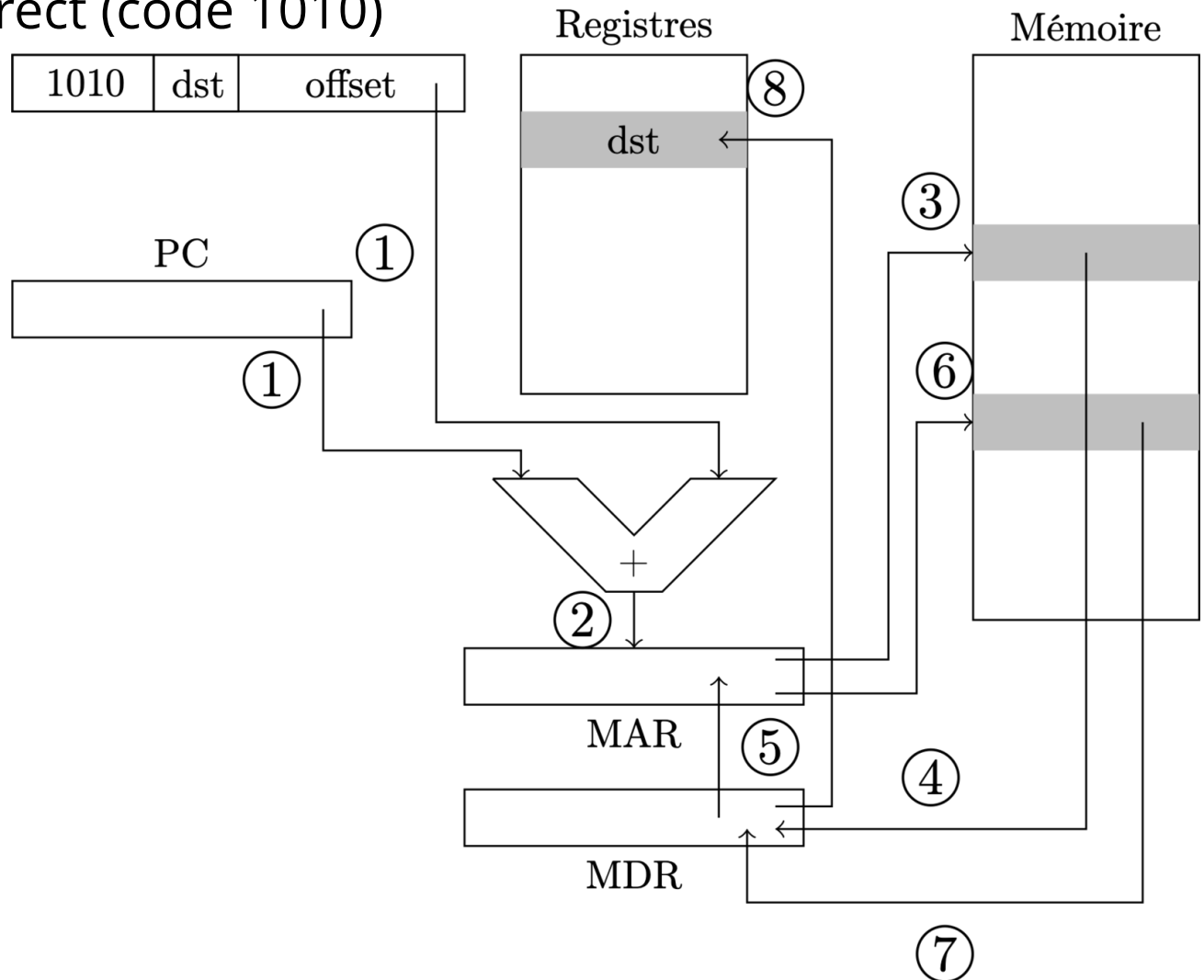- Mode indirect
  - Charge indirect (code 1010)



- Les instructions d'une machine peuvent être rangées dans les catégories suivantes
  - Instructions **arithmétiques**
  - Instructions **logiques**
  - Instructions de **lecture/écriture** en mémoire
  - Instructions de **contrôle** (déroutement du flux normal)